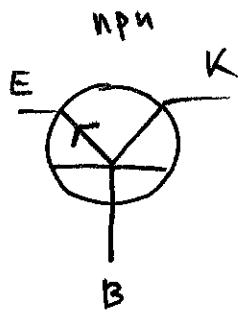


1

Forsterkerkretser

FO 152
4. oktober
2010



$$I_E = I_B + I_K$$

$$I_K = \beta \cdot I_B$$

(konstant) $\beta \sim 10$ til 1000

β strømforsterkningsfaktoren.
(h_{FE})

- Spenningsfallset fra B til E er som spennings-fallet i en Diode : 0,5 - 0,7 V (når det går strøm)
- R_E resistans ved emitter (5Ω)

$$I_E = \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) I_K = \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) I_K$$

$$I_K = \alpha \cdot I_E \quad \text{hvor } \alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

Tre hoved typer transistorkoblinger


Felles basis : forsterker spennin

— kollektør : — strøm

(nest vanlig) — emitter : — spennin og strøm.

2

Felles basiskobling

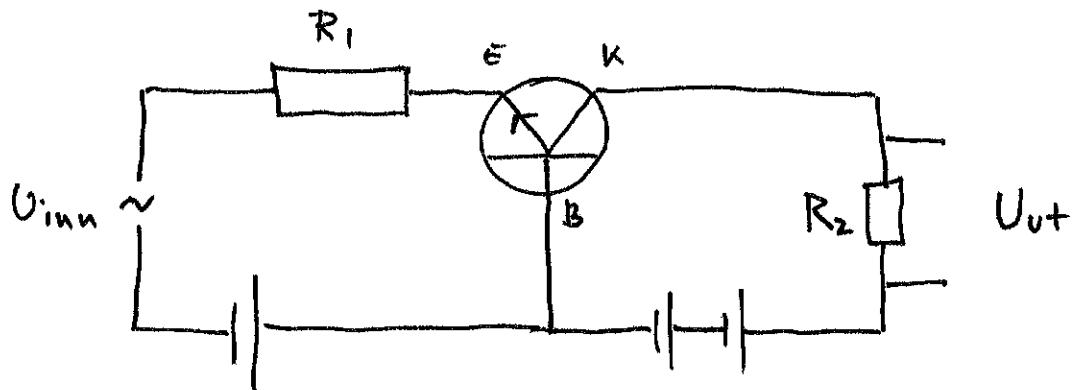

$$U_{\text{inn}} \sim R_1 \cdot \Delta I_E$$

$$\Delta I_K = \alpha \Delta I_E$$


$$\Delta U_{\text{out}} = R_2 \cdot \Delta I_K = R_2 \cdot \alpha \Delta I_E = R_2 \cdot \alpha \cdot \frac{U_{\text{inn}}}{R_1}$$

$$\Delta U_{\text{out}} = \alpha \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot U_{\text{inn}}$$

Spanningsforsterkingen er $\underline{\alpha \frac{R_2}{R_1}}$

3

Variasjon av Et oppg 3 mai 2002

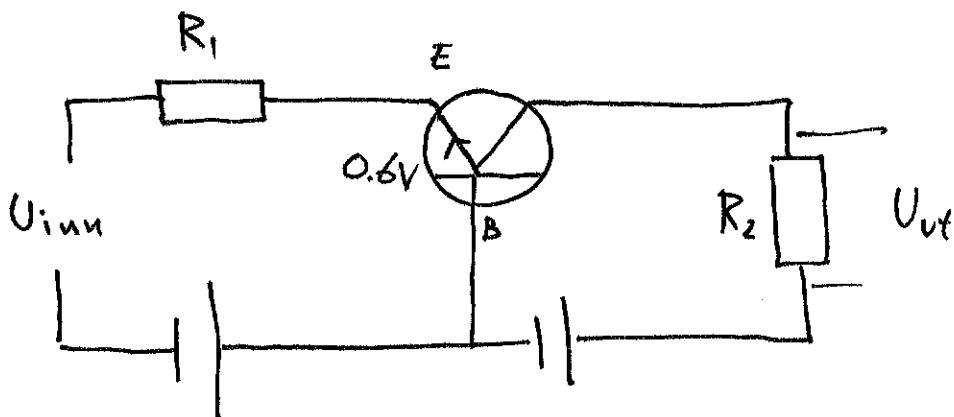

$$\alpha = 0.9900$$

a) Finn B .

Utgrykker B ved hjelp av α .

$$\alpha = \frac{B}{1+B} \quad (1+B)\alpha = B$$

$$\alpha = (1-\alpha) \cdot B$$

$$B = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$= \frac{0.9900}{0.0100} = \underline{\underline{99}}$$

b)


$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 100\Omega$$

Hva er spenningsforsterkningen?

$$\text{Den er } \alpha \cdot \frac{R_2}{R_1} = 0.99 \cdot 10 = \underline{\underline{9.9}}$$

4 Variasjon av EX oppg 3. aug 2004

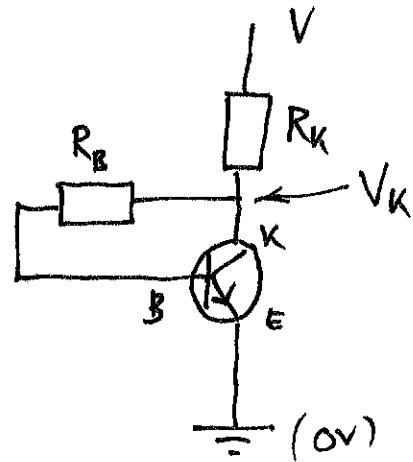

$$V = 15 \text{ V}$$

$$V_K = 6 \text{ V}$$

Basis-Emitter
spenningen
er 0.6 V

$$R_K = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = 200 \text{ k}\Omega$$

a) Finn basisstrømmen I_B

b) Finn kollektørstrømmen og strømforsterkningsfaktoren β .

a) spenningsfallet over R_B er $6 \text{ V} - 0.6 \text{ V} = 5.4 \text{ V}$

$$\text{Ved Ohms lov} \quad I_B = \frac{5.4 \text{ V}}{R_B} = \frac{5.4 \text{ V}}{2.00 \cdot 10^5 \Omega} = 27 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_B = \underline{27 \mu\text{A}}$$

b) Spenningsfallet over R_K er $15 \text{ V} - 6 \text{ V} = \underline{9 \text{ V}}$

strømmen gjennom R_K er $I_B + I_K$

$$= I_B + \beta \cdot I_B = (1 + \beta) I_B$$

Ved Ohms lov $R_K \cdot (I_B + I_K) = 9 \text{ V}$

$$R_K (1 + \beta) \cdot I_B = 9 \text{ V}$$


$$\text{Så } 1 + \beta = \frac{9 \text{ V}}{10^3 \Omega \cdot 27 \cdot 10^{-5} \text{ A}} = 333$$

$$\underline{\underline{\beta = 332}}$$

$$I_K = \beta \cdot I_B = \underline{9.0 \text{ mA}}$$

Oppgave 1343

5

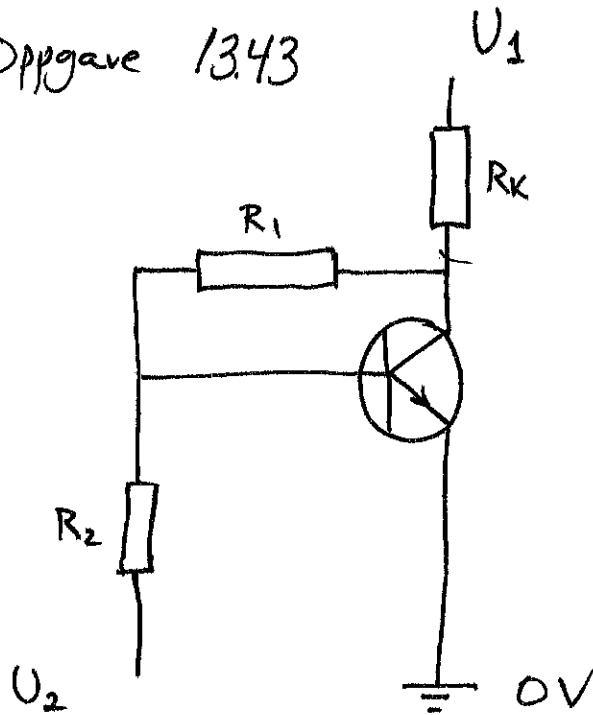

$$\beta = 200$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$U_1 = 15V$$



$$U_2 = -15V$$

$$R_K = 4.7k\Omega$$

$$R_1 = 47k\Omega$$

$$R_2 = 150k\Omega$$

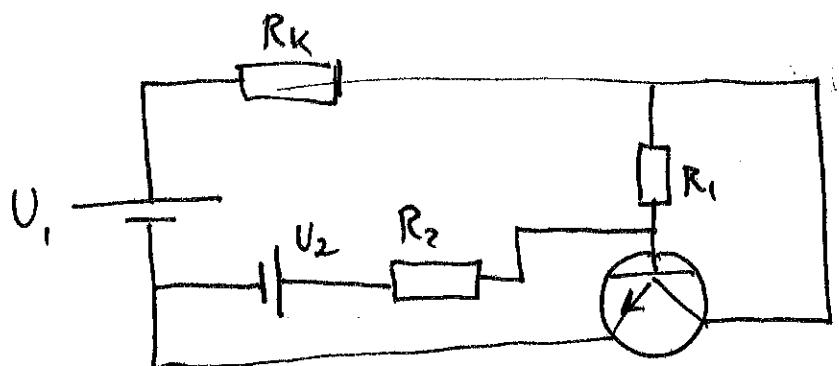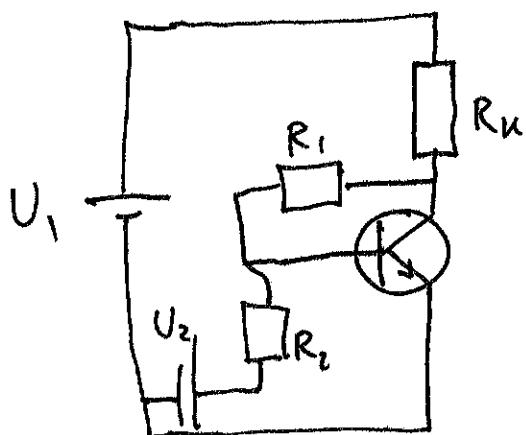
Gi et alternativt krettingsskjema med likha kretser



(ryddigere skjema)

Eksempel

6

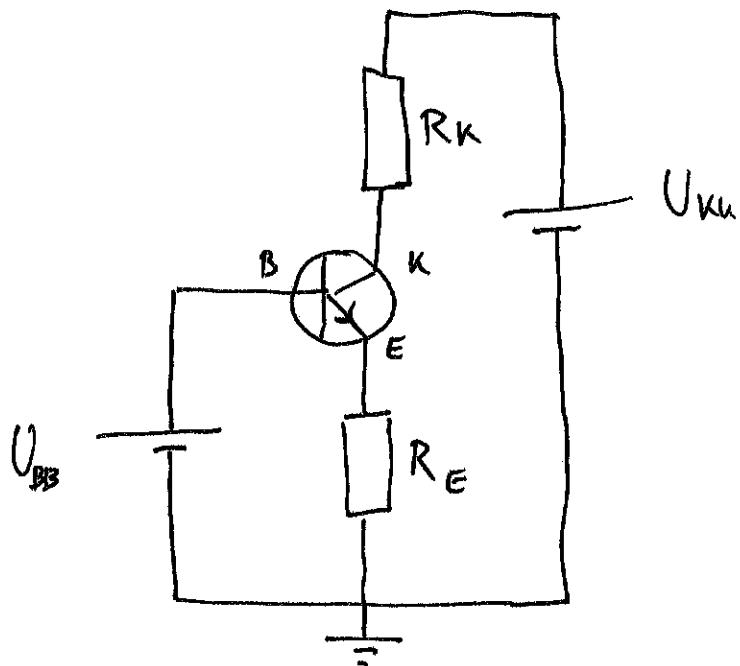

$$R_K = R_E = 2.00 \text{ k}\Omega$$

$$U_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$U_{KK} = 15 \text{ V}$$

$$U_{BB} = 5 \text{ V}$$

$$\beta = 100$$

Finn I_K og U_{KE} .

Spanningen over R_E er $5.0 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 4.3 \text{ V}$

Så ved Ohms lov er $I_E = \frac{4.3 \text{ V}}{2000 \Omega}$

$$I_K = \alpha \cdot I_E = \frac{\beta}{\beta + 1} \cdot \frac{4.3 \text{ V}}{2000 \Omega} = \frac{2.13 \cdot 10^3 \text{ A}}{2000 \Omega}$$

Spanningen ved kollektoren er $15 \text{ V} - R_K \cdot I_K$

$$U_{KE} = \text{spennin ved kollektoren} - \text{spennin ved emitter}$$

$$= \underline{\underline{6.4 \text{ V}}}$$