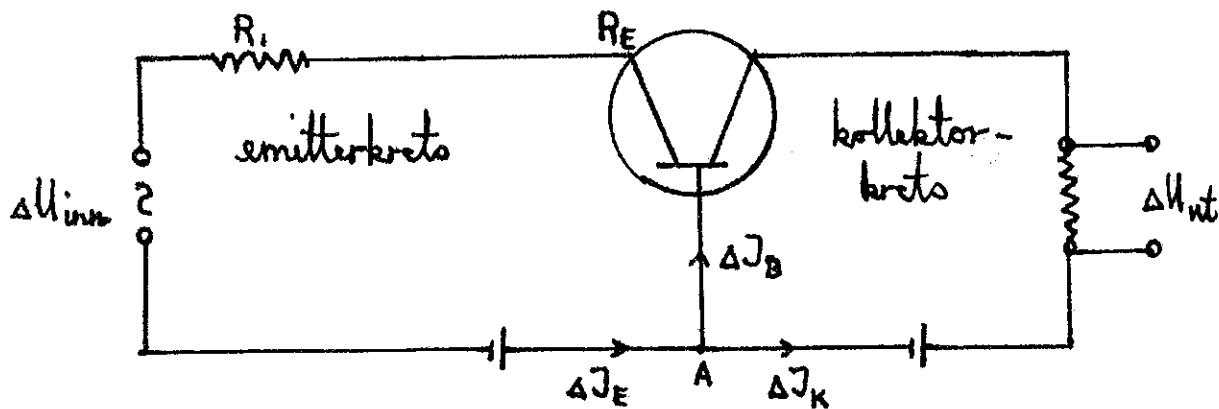


## Oppgave 3

Vi skal ta for oss forsterking av strøm og spenning ved hjelp av en fellesbasiskopling med en transistor. Strømforsterkningen er forholdet mellom kollektorstrømmen og basisstrømmen. Koplingen er vist i figuren.



Forholdet mellom kollektorstrømmen og emitterstrømmen er 0,99.

- a) Hvor stor er strømforsterkningen?

Inngangssignalet har en maksimal spenningsvariasjon på 1,0V. Videre er  $R_1 + R_E = 5\Omega$  og  $R_2 = 100\Omega$ .

- b) Hvor stor er den maksimale spenningsvariasjonen til utgangssignalet?

## Eksamens angitt 2002

## Oppgave 1

Spanningen mellom endepunktene til en sølvtråd med lengde  $l = 5,0\text{m}$  er  $U = 220\text{V}$ .

- Regn ut den elektriske feltstyrken i tråden.

Konduktiviteten til sølv er  $\sigma = 6,2 \cdot 10^7 (\Omega\text{m})^{-1}$ , og antall ledningselektroner pr. volumenhet er  $n = 5,8 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}$ . Elektronets ladning er  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$ .

- Regn ut driftfarten til et elektron i sølvtråden.

Tverrsnittarealet til sølvtråden er  $A = 2,5\text{mm}^2$ .

- Finn strømstyrken i tråden og den elektriske effekten som utvikles i den.

Sølv har tetthet  $\rho = 10,5 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$ , spesifikk varmekapasitet  $c = 235 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$  og smeltepunkt  $T = 962^{\circ}\text{C}$ . Begynnelsestemperaturen er  $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$ .

- Hvor lang tid tar det før sølvtråden begynner å smelte?

## Oppgave 2

En diode, et batteri og en motstand er koplet i serie. Dioden er koplet i lederretningen. Lekkasjestrømmen til dioden er  $I_0 = 2,0 \cdot 10^{-9}\text{A}$ . Strømmen i kretsen er  $I = 1,0 \cdot 10^{-3}\text{A}$ . Temperaturen er  $T = 300\text{K}$ .


- Finn spenningen  $U_1$  over dioden.

Polspenningen til batteriet er  $U = 5,00\text{V}$ .

- Finn resistansen  $R$  til motstanden.
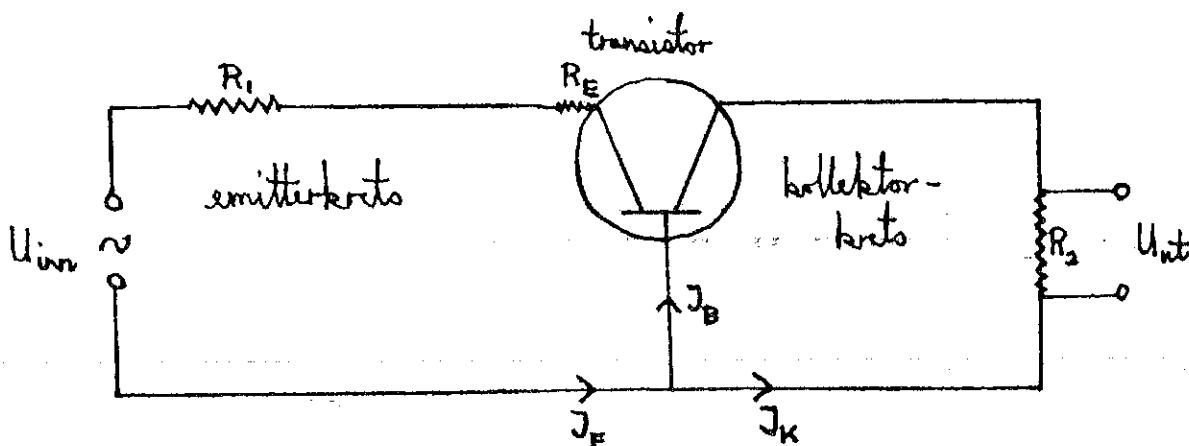
## Oppgave 3

Vi skal ta for oss forsterkning ved hjelp av en fellesbasiskopling med en transistor (se figuren).




Forholdet mellom kollektorstrømmen  $I_K$  og emitterstrømmen  $I_E$  er  $\alpha = 0,99$ . Videre er  $R_1 + R_E = 5\Omega$ . Forholdet mellom utgangspotensialet og inngangspotensialet er  $U_{\text{ut}}/U_{\text{in}} = 50$ .

- Hva er forsterkningen i desibel?
- Hvor stor er resistansen  $R_2$  som utgangspotensialet er koplet over?

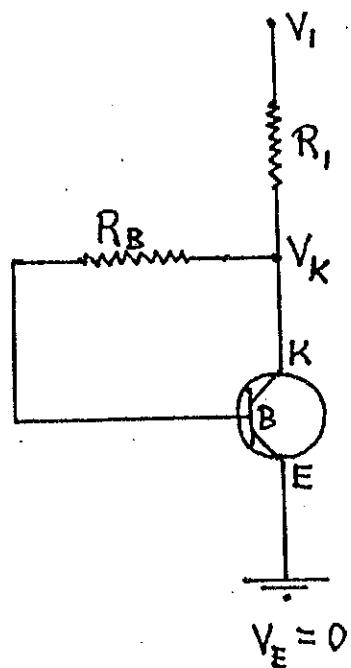**Oppgave 3**

Vi skal betrakte forsterkerkretsen som er vist i figuren.



Gitt.  $V_i=12V$ , kollektorpotensial  $V_K=5,7V$ , Basis-emitterspenning  $U_{BE}=0,7V$ , emitterpotensial  $V_E=0$ , samt resistansene  $R_L=10^3\Omega$ ,  $R_B=1,6 \cdot 10^5\Omega$ .

- Finn basis-strømmen  $I_B$ .
- Finn kollektorstrømmen  $I_K$  og strømförsterkningsfaktoren.

Eksamensdatafysikk, juni 2005. 3 klokkesetimer.


### Oppgave 1

Hvilke andre porter svarer de sammensatte NAND-portene nedenfor til.


Port 1:



Port 2:

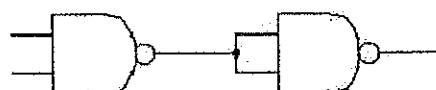


Port 3:

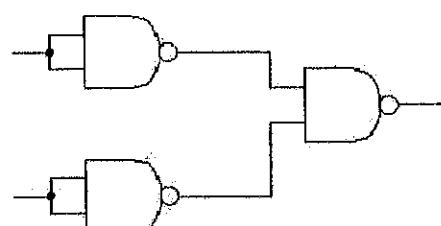
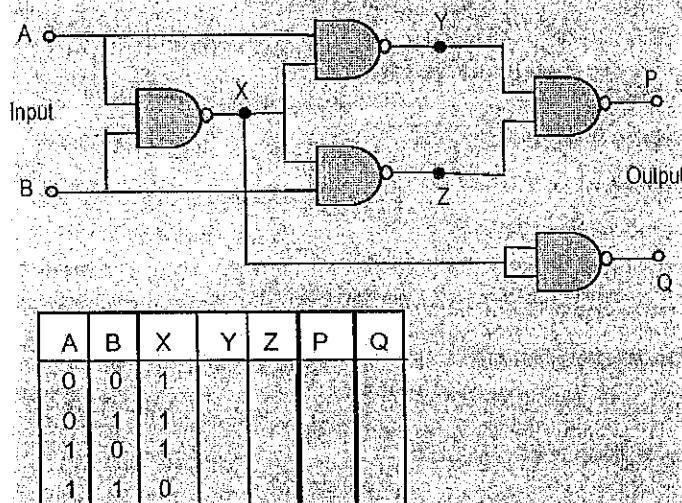
### Oppgave 2.

En krets av NAND-porter er vist i figuren. Fyll ut  
sannhetsverditabellen for kretsen.




**Oppgave 3.** Vi skal lage et varsellys for en to-dørs bil som lyser hvis ikke begge dørene er lukket. Vi kan da bruke en logisk port. Inngangssignalene er  
Dør A åpen = 0, dør A lukket = 1, dør B åpen = 0, dør B lukket = 1.  
Hvilken logiske port må brukes? Begrunn svaret!

**Oppgave 4**

Vi skal se på en enkel forsterkerkrets som vist på figuren. Her er  $R_B = 3,5 \cdot 10^5 \Omega$ ,  $R_K = 2 \cdot 10^3 \Omega$ ,  $R_E = 300 \Omega$ ,  $U_{BE} = 0,6V$ .

Strømforsterkningsfaktoren er  $\beta = \frac{I_K}{I_B} = 100$ .

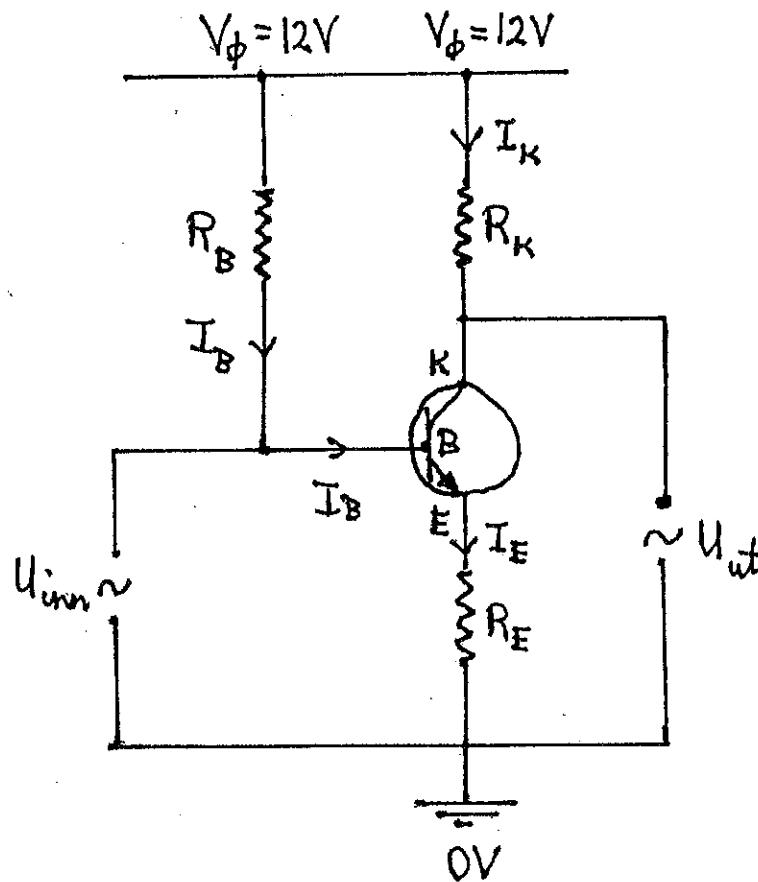Potensialet på oversiden av  $R_B$  og  $R_K$  er  $V_\phi = 12V$ .



- Bruk Kirchhoffs 1. lov på basispunktet B og vis at  $I_E = (1 + \beta)I_B$ .
- Begrunn likningen:  $V_\phi = R_E I_E + U_{BE} + R_B I_B$ .
- Bruk likningene I a) og b) til å finne  $I_B$ . Finn så  $I_K$ .
- Finn utgangsspenningen  $U_{ut}$ .