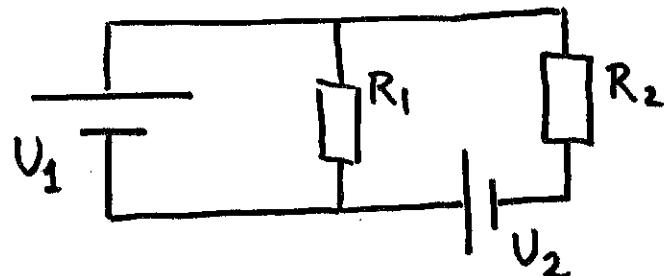


Kontinuasjonseksemten i FO152A 2010

Oppgave 1

I kretsen



har motstandene resistanse $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, og batteriene har spenning $U_1 = 4.0V$ og $U_2 = 9.0V$. Vi ser bort i fra den indre resistansen til batteriene.

- 6 a) Hva er strømmen gjennom motstand R_2 ?
- 6 b) Hva er strømmen gjennom motstand R_1 ?

Oppgave 2

Vi skal levere elektrisk strøm over en lang distanse. Strømnettet består av en Aluminiumsledning med lengde 100 km.

- 4 a) Hva er tverrsnittarealet til Aluminiumsledningen når ledningen har resistanse 500Ω ? Resistiviteten til Aluminium er $2.65 \cdot 10^{-8} \Omega m$.
- 4 b) Det overføres $3000 kW$ over strømnettet. Hva er prosentvis effekttap ved overføringen når spenningen er $1000kV$?
- 4 c) Forklar hvorfor vi bruker høy spenning ved overføring av elektrisk energi over store avstander.

Oppgave 3

Et batteri med spenning $U = 2.0\text{V}$ og en motstand med resistanse $2.0\text{k}\Omega$ er koblet i serie med en diode. Temperaturen er 27°C og metningstrømmen til dioden er 10^{-8}A . Dioden er koblet i lederettning.

- 6 a) Sett opp uttrykk for spenningen over dioden og spenningen over motstanden når det går en strøm I gjennom dem.
- 6 b) Bruk kalkulator til å estimere strømmstyrken i kretsen.

