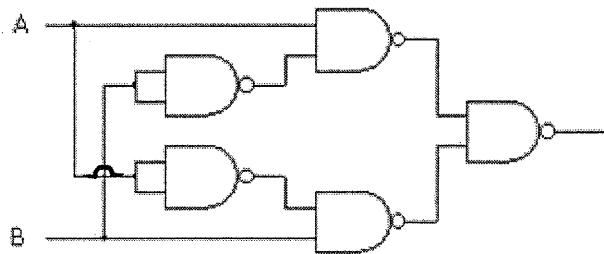


# Løsningsforslag EksamensFO152A 2010

## Oppgave 1

- a) Skriv opp sannhetstabellen for følgende logiske port.





Dette er en XOR port. La inngangsverdiene vere  $A$  og  $B$ . Da er utverdien

$$\overline{A \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot B} = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

ved de Morgans lover.

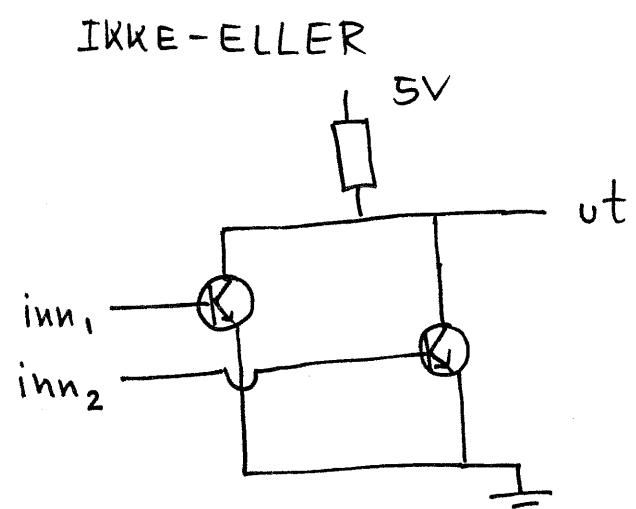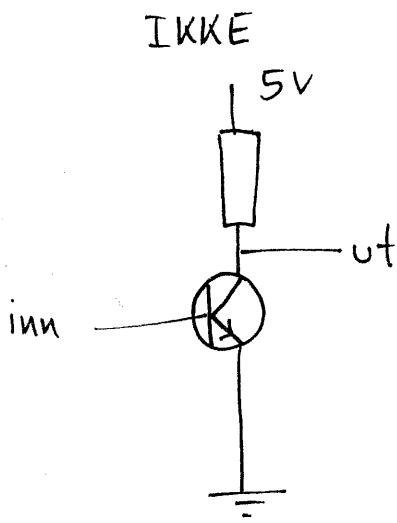- b) Implementer a) en IKKE port b) en IKKE-ELLER port som en kobling bestående av motstander og transistorer.



## Oppgave 2

En CPU er montert på en tynn kjøleplate som står vertikalt. Anta at temperaturen er lik over hele platen. Platen er sirkulær med radius 10 cm. Anta at temperaturen til omgivelsene er  $27^\circ C$ . Vi ser bort fra varmeledning og betrakter bare konveksjon og varmestråling. Konveksjonen per arealenhet fra en frittstående vertikal plate er gitt ved  $1.8 \cdot (\Delta T)^{5/4} W/(m^2 K^{5/4})$ . Varmestrålingen per arealenhet er gitt ved  $\epsilon\sigma T^4$  hvor Stefan-Boltzmanns konstant er  $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} W/(m^2 K^4)$  og emissiviteten  $\epsilon$  til platen er 0.80. Husk at platen har to sider og at platen også mottar varmestråling.

- a) Hva er den maksimale effekten CPUen kan å avgive (over en lang tidsperiode) hvis temperaturen på CPUen og kjøleplaten ikke skal overstige  $90^\circ C$ ?

Temperaturdifferansen mellom kjøleplaten og omgivelsene er  $\Delta T = 63K$ . Begge sidene til kjøleren bidrar med konveksjon så totalt areal er  $2 \cdot \pi r^2$  hvor  $r$  er radius til den sirkulære kjøleplaten. Varmetransport fra konveksjon er

$$\Phi_k = 2\pi r^2 \cdot 1.8 W m^{-2} K^{-5/4} (\Delta T)^{5/4} =$$

$$2\pi(0.10m)^2 \cdot 1.8 W m^{-2} K^{-5/4} (63K)^{5/4} = 20.1W.$$

Varmestråling fra kjøleplaten minus varmestråling mottatt av kjøleplaten er

$$\Phi_r = \epsilon\sigma 2\pi r^2 ((T_2)^4 - (T_1)^4) =$$

$$0.80 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} W/(m^2 K^4) \cdot 2\pi(0.10m)^2 ((363K)^4 - (300K)^4) = 26.4W$$

Varmetransporten når kjøleplaten har temperatur  $90^\circ C$  er derfor  $\Phi = \Phi_k + \Phi_r = 46.5W$ . CPUen kan derfor ikke ha et effektforbruk som overstiger dette for at temperaturen ikke skal overstige  $90^\circ C$ . Maksimal effektforbruk til CPUen er  $46.5W$ .

- b) Du skal velge ett av de følgende to tiltakene for senke temperaturen på CPUen ved det maksimale effektforbruket fra a). 1) Bruke airconditioner til å senke romtemperaturen til  $10^\circ C$ . 2) Skifte ut kjøleplaten med en ny vertikalt montert kjøleplate med dobbelt så stort areal og samme emissivitet.

Hvilke tiltak vil gi lavest temperatur på CPUen? Grunngi svaret.

Vi dobbler arealet. For at  $\Phi_r$  skal være uendra må  $\Delta T$  vere  $63K/2^{4/5} = 36K$ . Så temperaturen er  $300K + 36K = 336K$ , eller  $63^\circ C$ . Vi sjekker at

$(336K)^4 - (300K)^4$  er ganske nøyaktig halvparten av  $(363K)^4 - (300K)^4$ , derfor er  $\Phi_r$  også uendra ved doblet areal når  $T = 336K$ .


Vi argumenterer nå for at hvis omgivelsene får temperatur  $10^\circ C = 283K$ , eller  $17^\circ C$  lavere saa blir  $T$  høyere enn  $336K$  når varmetransporten er  $46.5W$ .

Vi sjekker varmetransporten ved  $T = 336K$ . Det blir mindre varmetransport fra konveksjon siden  $\Delta T = 336K - 283K = 53K$  som er mindre enn  $63K$ . Det blir også mindre stråling siden  $(336^4 - 283^4) = 6.33 \cdot 10^9$  er mindre enn  $(363K)^4 - (300K)^4 = 9.26 \cdot 10^9$ .

Vi konkluderer derfor med at dobling av arealet til kjøleplaten gir lavest temperatur på CPUen.
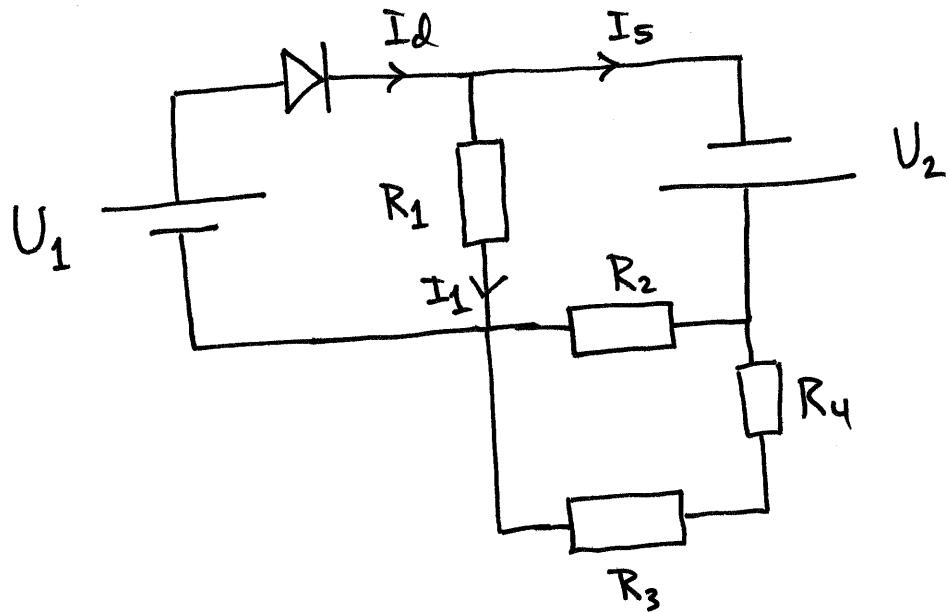
### Oppgave 3

I koblingen nedenfor er strømstyrken gjennom dioden  $1.00\text{mA}$ , spenningen til batteriene er  $U_1 = 2.0V$  og  $U_2 = 3.0V$ , videre er  $R_2 = 6.0\text{k}\Omega$ ,  $R_3 = 2.0\text{k}\Omega$ ,  $R_4 = 4.0\text{k}\Omega$ . Resistansen til  $R_1$  er ukjent. Dioden har lekasjestrøm  $I_0 = 1.0 \cdot 10^{-8}\text{A}$  og emissivitet  $n = 2.0$ . Termisk spenning er  $0.026\text{V}$ .



a) Finn strømstyrken gjennom motstand  $R_2$  og effektataget i motstand  $R_3$ .

Spanningen over dioden er gitt ved Shockleys likning  $I = I_0(e^{U_d/(nV_0)} - 1)$ . Siden  $I$  er stor i forhold til  $I_0$  så er  $U_d = nV_0 \ln(I/I_0)$ . Dette er

$$U_d = 2 \cdot 0.026V \cdot \ln(10^{-3}A/10^{-8}A) = 0.60V.$$

Vi går derfor ut i fra at spanningen over dioden er  $0.60V$  og bruker dette til å finne strømstyrkene. Spanningen over resistanse  $R_2$  er  $U_1 + U_2 - U_d = 2.00V + 3.00V - 0.60V = 4.40V$  ved Kirchhoffs andre lov. Ved Ohm lov er derfor strømstyrken gjennom  $R_2$  lik

$$I_2 = \frac{4.40V}{6.00 \cdot 10^3\Omega} = 0.73mA.$$

Spanningen over  $R_3$  og  $R_4$  i parallelle er også  $4.40V$ . Resultantmotstanden deres er  $R_3 + R_4$ . Dette er lik  $R_2$ , så strømstyrken gjennom  $R_3$  er  $0.73mA$ . Effektataget i  $R_3$  er derfor  $P = R_3 \cdot I_3^2 = 2.0k\Omega \cdot (0.73mA)^2 = 1.1mW$ .

b) Finn resistansen til motstand  $R_1$ .

La  $I_1$  betegne strømstyrken gjennom  $R_1$  i retning nedover. La  $I_5 = I_2 + I_3 = 1.47mA$  vere strømstyrken gjennom batteri  $U_2$ . Ved Kirchhoffs første lov er da Strømmen gjennom dioden,  $I_d$ , lik  $I_5 + I_1$ . Ved Kirchhoffs andre lov er spanningen over  $R_1$  lik  $1.40V$ . Dette er også lik  $R_1 \cdot I_1 = R_1(I_d - I_5)$ . Dette gir at

$$R_1 = \frac{1.40V}{-0.47mA} = -3.00k\Omega.$$

(Dette svarer til spenningsøkning og ikke spenningsfall over resistoren i strømretningen.) Så det er ikke mulig å finne en slik motstand  $R_1$ , med tallene som er oppgitt i oppgaven.

Hvis for eksempel  $I_d$  hadde vært  $2mA$  i stede for  $1mA$  (anta at  $U_d$  er uendret) da hadde resistansen vært  $\frac{1.40V}{2mA - 1.47mA} = 2.6k\Omega$ .