

Obligatorisk oppgave 1


FO152A 2010

Oppgavene skal leveres til starten av forelesningen mandag 20. september eller sendes (helst i formatet pdf) før mandag 20. september kl. 10 til foreleser halvard.fausk@iu.hio.no.

Oppgave 1

I kretsen nedenfor er varmeutviklingen (effekten) i motstanden med resistanse 50Ω lik 2.0W .

- Finn spenningen U til batteriet.
- Hva er spenningsfallet over motstanden med resistanse 20Ω ?
- Hvor mye strøm går gjennom motstanden med resistanse 30Ω ?

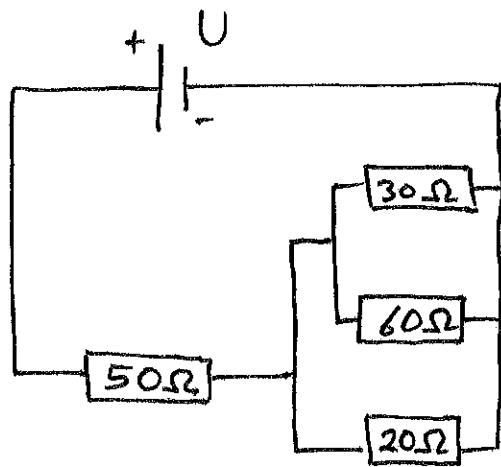

Oppgave 2

En diode, en motstand og et batteri er koblet i serie. Dioden er koblet i lederetningen. Batteriet har spenning 9.00V . Lekasjestrømmen til dioden er $I_0 = 1.00\text{nA}$ ved 300K . Resistansen til motstanden er 940Ω .

- Ved temperaturen 300K er strømmen i kretsen 9.00mA . Hvor stor er spenningen over dioden? Hva er emisjonskoeffisient til dioden?
- Temperaturen til dioden økes nå til 390K . Anta at lekasjestrømmen dobles for hver 10K temperaturen øker og at resistansen til motstanden, emisjonskoeffisienten samt spenningen til batteriet er uendret under temperaturøkningen til dioden. Hva er lekasjestrømmen til dioden ved 390K ? Hva er spenningen over dioden i kretsen?

Oppgave 3

I kretsen nedenfor bestem strømmen gjennom motstand R_3 uttrykt ved hjelp av spenningene U_1 og U_2 samt resistansene R_1 , R_2 og R_3 når:

- a) R_1 er veldig stor i forhold til R_2 og R_3 ($R_1 \rightarrow \infty$).
- b) R_1 er veldig liten i forhold til R_2 og R_3 ($R_1 \rightarrow 0$).
- c) verdiene til resistanse og spenning er vilkårlige.

