


9.24

Vi har et apparat med resistans 20Ω . Hvilken resistans må vi ha på den motstanden som skal koples i serie, eller i parallel, med dette apparatet, for at resultantresistansen skal bli:

- 25Ω
- 15Ω
- 0Ω

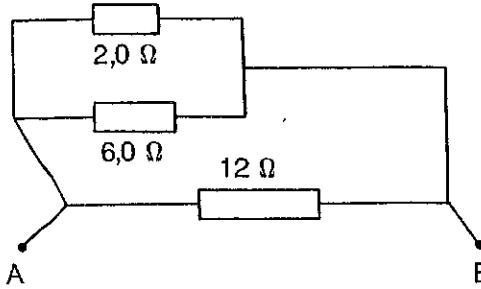
9.25

Finn resultantresistansene mellom A og B:



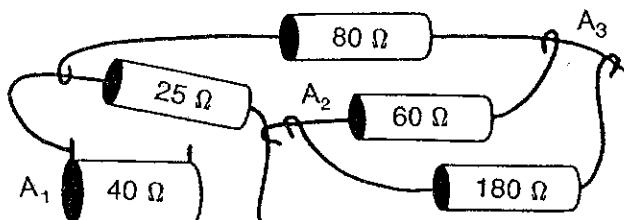
9.26

Tegn et mer oversiktiglig koplingsskjema og beregn resultantresistansen mellom A_1 og A_2 og dessuten mellom A_1 og A_3 .



9.27


- Finn strømmen i kretsen.

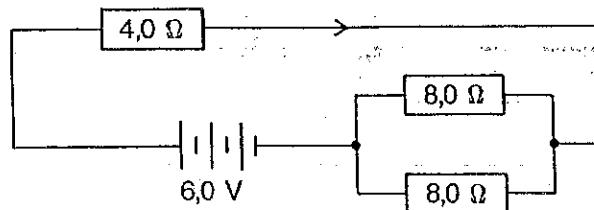

- Hva blir strømmen hvis en av motstandene blir kortsluttet?

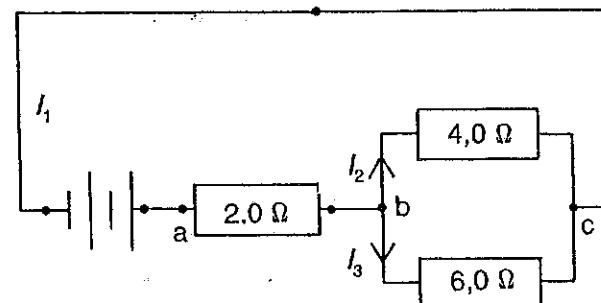9.28

Batteriet på figuren har polspenningen $13,2 \text{ V}$.



- Hvor stor er resultantresistansen av de to parallelkoplede motstandene?
- Finn resultantresistansen for alle tre motstandene i kretsen.
- Finn strømmen i kretsen.
- Finn spenningen over hver av de tre motstandene.
- Finn strømmene I_2 og I_3 .
- Finn strømmene hvis $2,0 \Omega$ -motstanden blir kortsluttet.

Varmeenergi i motstander

9.29

Hvordan kommer vi fram til energiuttrykket $W = UIt$?

Og hvordan kommer vi fram til energiuttrykkene $W = RI^2t$ og $W = \frac{U^2}{R} \cdot t$?

9.30

- Forklar hvorfor vi bruker høyspenning ved overføring av elektrisk energi over store avstander.
- Et elenergiverk leverer 1200 kW ved spenningen 420 kV . Resistansen i overføringslederne er 400Ω . Hva er effekttapet ved denne overføringen?
- Hva ville effekttapet ha vært om overføringen av de 1200 kW hadde skjedd ved 22 kV ?

9.31

Hvor mye varme strømmer det ut av en glødetråd i løpet av 45 s

- når strømmen er 1,1 A, og resistansen er 14Ω ?
- når spenningen over tråden er 165 V, og strømmen er 0,45 A?
- når resistansen er 63Ω , og spenningen over tråden er 36 V?

9.32

En motstand med resistans 400Ω tåler maksimalt 4,0 W. En annen motstand på 1000Ω tåler maksimalt 40 W. Motstandene blir koplet i serie til en spenningskilde.

- Hva er den største strømmen koplingen tåler?
- Hva er den største spenningen kilden kan ha?

9.33

- Hvor mye energi trengs for å varme opp 3,0 kg vann fra 40°C til 84°C ?
- Oppvarmingen foregår med et elektrisk varmeelement. Vi vil regne som om ingen energi går tapt til omgivelsene. Strømmen i varmeelementet er 4,0 A, resistansen er 30Ω .

Hvor lang tid tar oppvarmingen?

- Hvor lang tid ville oppvarmingen ta om vi brukte lavere spenning, slik at strømmen var 2,0 A?

9.34

Et tunnelbanetog har massen 120 000 kg. I de første 25 s etter starten fra en stasjon har toget den konstante akserlerasjonen $1,5 \text{ m/s}^2$. Vi regner at den elektriske energien koster 0,15 kr/kWh.

- Hvilken fart får toget?
- Hva koster det å få opp denne farten når vi ser bort fra all motstand?

9.35

En varmeovn er laget slik at den ved en enkel omkoppling kan brukes både for 220 V og for 150 V, og slik at den yter 1,2 kW i begge tilfeller. Ovnen består av to motstander A og B. Når den blir brukt for 220 V nettspenning, er de to motstandene koplet i serie. Når den blir brukt for 150 V, er den ene motstanden kortsluttet.


Selv om nettspenningen i Norge er en vekselspenning, kan vi regne med uttrykk fra likestrømslæren.

Beregn resistansene i A og B.

Potensial**9.36**

I strømkretsen er det koplet inn motstander som følger Ohms lov.

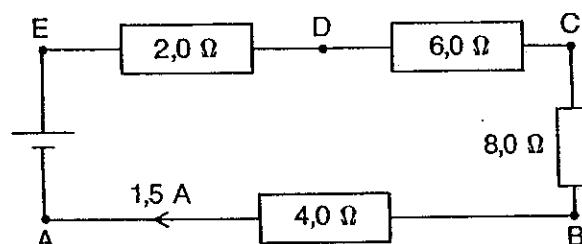Strømmen i kretsen er 1,5 A. Potensialet i punktet A er null.




- Hva er potensialene i de andre punktene, dvs. B, C, D og E?
- Hva er spenningen over motstandene, og hva er batteriets polspenning?

9.37

Voltmeteret i skjemaet har stor resistans.

Det viser 6,0 V.

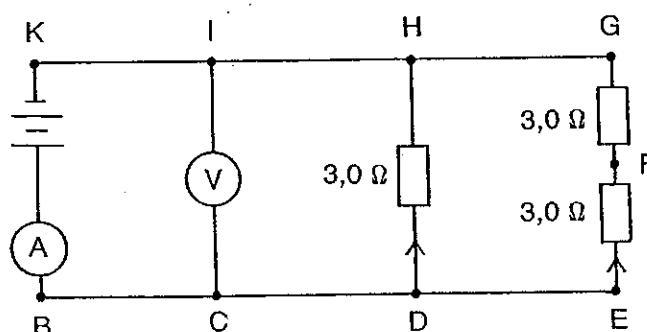


Potensialet i punktet K er null.

- Finn potensialene i de andre punktene.
- Finn strømmene i alle ledningene.
- Hva viser amperemeteret?

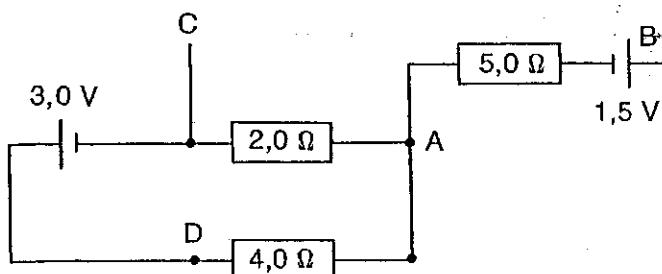
9.38

- Hvor går det strøm i kretsen? Sett på strømpiler og finn strømmen.
- Beregn potensialene i B, C og D når potensialet i A er null.



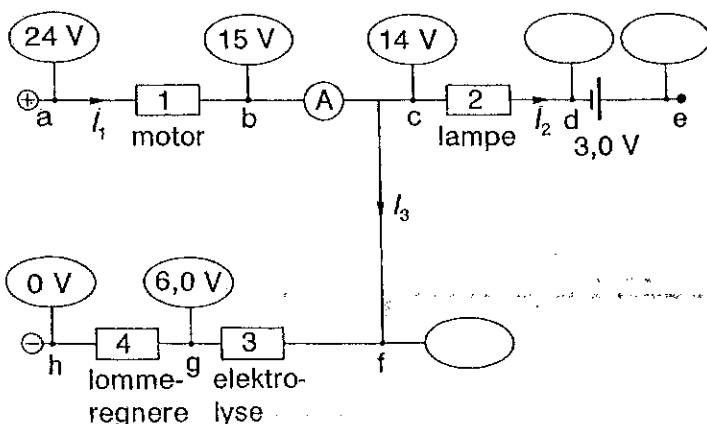9.39

I kretsen har vi en strømkilde (spenningskilde) på 24 V. Den driver strømmen gjennom flere apparater – noen lommeregnere, en motor, et elektrolyseapparat og en lampe. Potensialene er målt og angitt i punktene a–h. Amperemeteret A viser 0,50 A. Vi lar anlegget stå på i 10 min, og vi skal studere strøm-, spennings- og energiforholdene i kretsen.



- Finn de tre potensialene som mangler på figuren.
- Hvordan kan vi se at amperemeteret ikke er godt nok?
- Hvor mye energi får motoren tilført?
- Vis at elektrolysekaret får tilført 2400 J. Hva kan denne energien gå med til?


e) I ledningsstykket g-h er det plassert noen lommeregnere som lades med 0,05 A hver.

Hvor mange lommeregnere er det, og hvordan er de koplet?

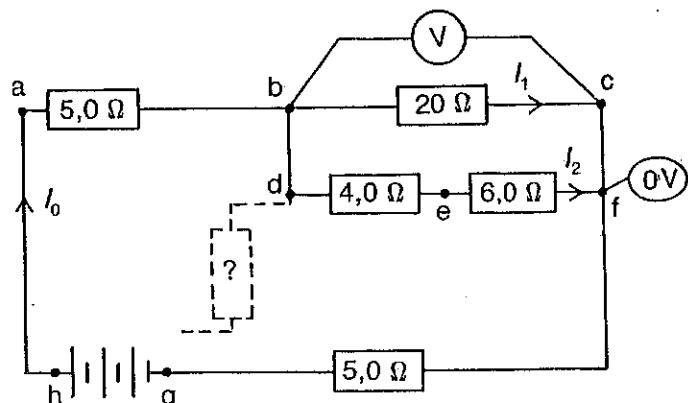9.40

I kretsen er det gjort én spenningsmåling, $U_{bc} = 4,0 \text{ V}$.

- Finn alle strømmene.
- Finn potensialene i a, b, c, ... h når f velges som nullpunkt.
- Vis at batteriets polspenning er 10 V.




Så skal vi kople en ekstra motstand mellom d og g. Hva skjer da med strømmer og potensialer i kretsen? Spenningen U_{bc} viser seg å bli 2,0 V (istedenfor 4,0 V). Vi forutsetter at polspenningen U_{hg} holder seg konstant.

- Finn strømmer og potensialer slik at du kan bestemme *resistansen* i den nye motstanden.

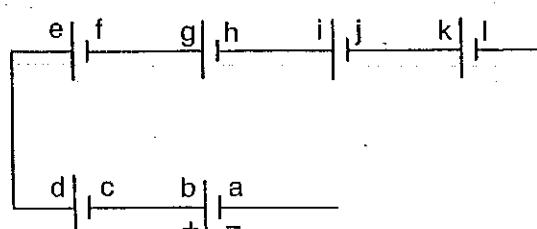9.41

Figuren viser en sammenkopling av 6 spenningskilder. Hver av dem har polspenningen 3,0 V.




- Hva er potensialene i hvert av punktene? Velg a som nullnivå.
- Finn potensialforskjellene U_{ad} , U_{bd} , U_{dk} , U_{cf} , U_{bg} , U_{ai} .

9.42


Figuren viser tre parallelkoplede elementer. Hvert element er på $U_p = 3,0 \text{ V}$.

Finn

- U_{ab} og U_{ed}
- U_{ac} og U_{ef}

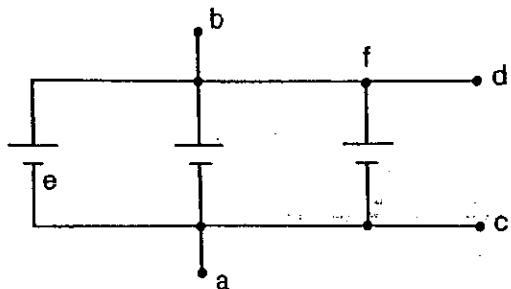**Elektromotorisk spenning, Ems****9.43**

Bestem strømmen i kretsen.

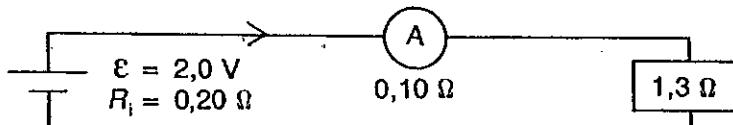**9.44**

Et akkumulatorbatteri for en bil har ems 12 V og indre resistans 0,020 Ω.

a) Hva er klemmespenningen når startmotoren drar 160 A?

b) Lyskasterlampene er samtidig koplet i parallel til batteriet.

Hvordan kan vi merke på lampene at startmotoren går?

9.45

Vi skal kople elementer i serie slik at de kan levere 2,0 A til en ytre motstand med resistans 10 Ω.

Hvert element har ems 1,5 V og indre resistans 0,25 Ω.

Hvor mange elementer trenger vi?

9.46

En person som griper fatt i to ledninger som går ut fra en 5 kV spenningskilde, kan bli dødelig forbrent.

- Beregn strømmen når vi setter resistansen for personen til 10 000 Ω og den indre resistansen i spenningskilden til 1000 Ω.
- Hva må den indre resistansen være hvis strømmen gjennom kroppen skal bli redusert til en ufarlig verdi på 0,001 A?

9.47

En strømkrets er en seriekopling av 1) et batteri med ems 12 V og indre resistans $R_i = 0,20 \Omega$, 2) en leder S og 3) en parallelkopling av en motstand med resistans R og et voltmeter med resistans $R_v = 200 \Omega$. Vi regner at lederen S og alle tilkopplingstrålene er uten resistans.

- Tegn koplingsskjema. Hvilken spenning viser voltmeteret når strømmen gjennom S er $I = 10 \text{ A}$?
- Hvor stor er R når $I = 10 \text{ A}$?
- Hvilken virkning har det på voltmeteret og på strømfordelingen i kretsen når vi lar motstanden og lederen S bytte plass?

- 9.24 a) $5,0 \Omega$ i serie b) 60Ω i parallel
c) 0Ω i parallel (kortslutning)
- 9.25 $1,3 \Omega$
- 9.26 21Ω , 37Ω
- 9.27 a) $0,75 \text{ A}$ b) $1,5 \text{ A}$
- 9.28 a) $2,4 \Omega$ b) $4,4 \Omega$ c) $3,0 \text{ A}$
d) $6,0 \text{ V}$, $7,2 \text{ V}$, $7,2 \text{ V}$
e) $1,8 \text{ A}$, $1,2 \text{ A}$
f) $5,5 \text{ A}$, $3,3 \text{ A}$, $2,2 \text{ A}$
- 9.30 b) $3,3 \text{ kW}$ ($0,3\%$)
c) 1190 kW ($\approx 99\%$)
- 9.31 a) $0,76 \text{ kJ}$ b) $3,3 \text{ kJ}$ c) $0,93 \text{ kJ}$
- 9.32 a) $0,10 \text{ A}$ b) $0,14 \text{ kV}$
- 9.33 a) $5,5 \cdot 10^5 \text{ J}$ b) 19 min c) 77 min
- 9.34 a) 38 m/s b) kr $3,50$
- 9.35 19Ω (18,8), 22Ω (21,6)
- 9.36 a) $6,0 \text{ V}$, 18 V , 27 V , 30 V
b) $6,0 \text{ V}$, 12 V , $9,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, 30 V
- 9.37 a) I, H, G: 0 V , B, C, D, E: $6,0 \text{ V}$
F: $3,0 \text{ V}$
b) EFG: $1,0 \text{ A}$, DH: $2,0 \text{ A}$,
BCD og HIK: $3,0 \text{ A}$, CI: ≈ 0
c) $3,0 \text{ A}$
- 9.38 a) $0,50 \text{ A}$ b) $1,5 \text{ V}$, $-1,0 \text{ V}$, $+2,0 \text{ V}$
- 9.39 a) $U_d = U_f = 14 \text{ V}$, $U_e = 17 \text{ V}$
c) $2,7 \text{ kJ}$ e) 10 stk. i parallel
- 9.40 a) $0,20 \text{ A}$, $0,40 \text{ A}$, $0,60 \text{ A}$
b) $7,0 \text{ V}$, $4,0 \text{ V}$, 0 , $4,0 \text{ V}$,
 $2,4 \text{ V}$, 0 , $-3,0 \text{ V}$, $7,0 \text{ V}$
d) $3,5 \Omega$
- 9.41 a) 0 , $3,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, $6,0 \text{ V}$, $6,0 \text{ V}$,
 $3,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, 0 , 0 ,
 $-3,0 \text{ V}$, $-3,0 \text{ V}$, $-6,0 \text{ V}$
b) $6,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, $-9,0 \text{ V}$, 0 , 0 , 0
- 9.42 a) $3,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$ b) 0 , $3,0 \text{ V}$
- 9.43 $1,3 \text{ A}$ (1,25)
- 9.44 a) $8,8 \text{ V}$
- 9.45 20
- 9.46 a) $0,45 \text{ A}$ b) $5 \cdot 10^6 \Omega$
- 9.47 a) 10 V b) $1,0 \Omega$ (1,005)
c) 10 A , $U_v = 0$

